

Máquina de Estados:

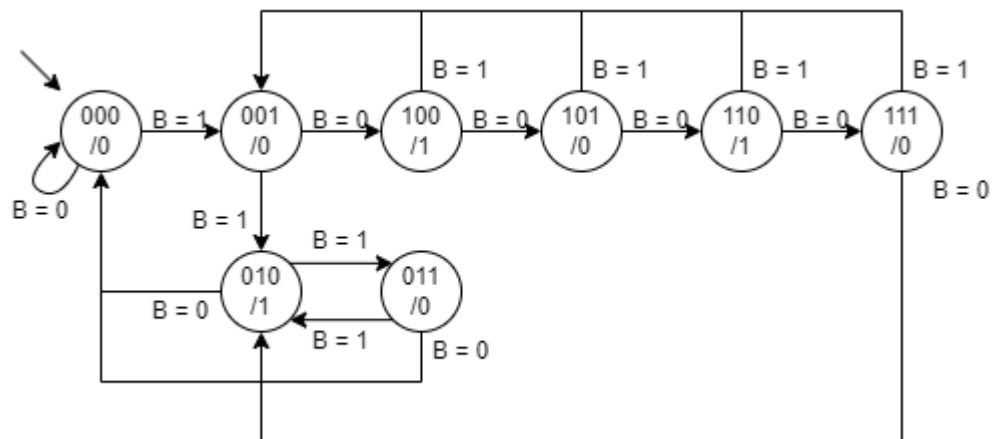


Tabela Verdade:

| E02(A) | E01(B) | E00(C) | B(D) | E2 | E1 | E0 | S |
|--------|--------|--------|------|----|----|----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Derivando as expressões de E2, E1, E0 e S usando FND:

$$E2 = A'.B'.C.D' + A.B'.C'.D' + A.B'.C.D' + A.B.C'.D'$$

$$E2 = B'.C.D' + A.C'.D'$$

$$E1 = A'.B'.C.D + A'.B.C'.D + A'.B.C.D + A.B'.C.D' + A.B.C'.D' + A.B.C.D'$$

$$E1 = A'.C.D + A'.B.D + A.C.D' + A.B.D'$$

$$E0 = A'.B'.C'.D + A'.B.C'.D + A.B'.C'.D' + A.B'.C'.D + A.B'.C.D + A.B.C'.D' + A.B.C'.D + A.B.C.D$$

$$E0 = C'.D + A.C' + A.D$$

$$S = A'.B.C'.D' + A'.B.C'.D + A.B'.C'.D' + A.B'.C'.D + A.B.C'.D' + A.B.C'.D$$

$$S = B.C' + A.C'$$

Simplificações:

$$-E2 = A'.B'.C.D' + A'.B'.C'.D' + A'.B'.C.D' + A.B.C'.D'$$

$$E2 = B'.C.D'.(A' + A) + A.C'.D'.(B' + B) \rightarrow \text{Distrib.}$$

$$E2 = B'.C.D' + A.C'.D' \rightarrow \text{Complemento / Elem. Neutro}$$

$$-E1 = A'.B'.C.D + A'.B.C'.D + A'.B.C.D + A'.B'.C.D' + A.B.C'.D' + A.B.C.D'$$

$$E1 = A'.C.D.(B' + B) + A'.B.D.(C' + C) + A.B.D'.(C' + C) \rightarrow \text{Distrib.}$$

$$E1 = A'.C.D + A'.B.D + A.C.D' + A.B.D' \rightarrow \text{Complemento / Elem. Neutro}$$

$$-E0 = A'.B'.C'.D + A'.B.C'.D + A'.B'.C'.D' + A'.B'.C'.D + A'.B'.C.D + A.B.C'.D' + A.B.C'.D + A.B.C.D$$

$$E0 = A'.B'.C'.D + A'.B.C'.D + A'.B'.C'.(D' + D) + A'.B'.C.D + A.B.C'.(D' + D) + A.B.C.D \rightarrow \text{Distrib.}$$

$$E0 = A'.B'.C'.D + A'.B.C'.D + A'.B'.C' + A'.B'.C.D + A.B.C' + A.B.C.D \rightarrow \text{Complemento / Elem. Neutro}$$

$$E0 = A'.B'.C'.D + A'.B.C'.D + A.C'(B' + B) + A'.B'.C.D + A.B.C.D \rightarrow \text{Distrib.}$$

$$E0 = A'.B'.C'.D + A'.B.C'.D + A.C' + A'.B'.C.D + A.B.C.D \rightarrow \text{Complemento / Elem. Neutro}$$

$$E0 = A'.C'.D(B' + B) + A.C' + A.C.D(B' + B) \rightarrow \text{Distrib.}$$

$$E0 = A'.C'.D + A.C' + A.C.D \rightarrow \text{Complemento / Elem. Neutro}$$

$$E0 = A'.C'.D + A.(C' + C.D) \rightarrow \text{Distrib.}$$

$$E0 = A'.C'.D + A.(C' + D) \rightarrow \text{Cobertura}$$

$$E0 = A'.C'.D + A.C' + A.D \rightarrow \text{Distrib.}$$

$$E0 = C'.(A + A'.D) + A.D \rightarrow \text{Distrib.}$$

$$E0 = C'.(A + D) + A.D \rightarrow \text{Cobertura}$$

$$E0 = C'.D + A.C' + A.D \rightarrow \text{Distrib.}$$

$$-S = A'.B.C'.D' + A'.B.C'.D + A'.B'.C'.D' + A'.B'.C'.D + A.B.C'.D' + A.B.C'.D$$

$$S = A'.B.C'(D' + D) + A'.B'.C'.(D' + D) + A.B.C'.(D' + D) \rightarrow \text{Distrib.}$$

$$S = A'.B.C' + A'.B'.C' + A.B.C' \rightarrow \text{Complemento / Elem. Neutro}$$

$$S = C'(A'.B + A.B' + A.B) \rightarrow \text{Distrib.}$$

$$S = C'.(B(A' + A) + A.B') \rightarrow \text{Distrib.}$$

$$S = C'.(B + A.B') \rightarrow \text{Complemento / Elem. Neutro}$$

$$S = C'(B + A) \rightarrow \text{Cobertura}$$

$$S = B.C' + A.C' \rightarrow \text{Distrib.}$$